

POROČILO

1. Fir.vhdl

Kažem vam kodo modela pasovnega sita 7. Reda (za 7 koeficientov), ki zaduši nizke in zelo visoke frekvence. Sito ima simetrične koeficiente, med katerimi so tokrat tudi negativne vrednosti

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;


entity fir is
  port (
    clk : in std_logic;
    x : in signed(7 downto 0);
    y : out signed(7 downto 0) );
end fir;

architecture RTL of fir is
  constant c0 : signed(9 downto 0) := to_signed(52,10);
  constant c1 : signed(9 downto 0) := to_signed(-164,10);
  constant c2 : signed(9 downto 0) := to_signed(-120,10);
  constant c3 : signed(9 downto 0) := to_signed(468,10);
  constant c4 : signed(9 downto 0) := to_signed(-120,10);
  constant c5 : signed(9 downto 0) := to_signed(-164,10);
  constant c6 : signed(9 downto 0) := to_signed(52,10);
  signal x1 : signed(7 downto 0) := "00000000";
  signal x2 : signed(7 downto 0) := "00000000";
  signal x3 : signed(7 downto 0) := "00000000";
  signal x4 : signed(7 downto 0) := "00000000";
  signal x5 : signed(7 downto 0) := "00000000";
  signal x6 : signed(7 downto 0) := "00000000";
  signal sum : signed(17 downto 0);
begin
  sum <= (((((c0*x) + (c1*x1)) + (c2*x2)) + (c3*x3)) + (c4*x4)) +
    (c5*x5)) + (c6*x6);
  y <= sum(17 downto 10);

  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      x6 <= x5;
      x5 <= x4;
      x4 <= x3;
      x3 <= x2;
      x2 <= x1;
      x1 <= x;
    end if;
  end process;
end RTL;
```

2. Enačba je $y[n] = (1/1024)(c_0 \cdot x[n] + c_1 \cdot x[n-1] + c_2 \cdot x[n-2] + c_3 \cdot x[n-3] + c_4 \cdot x[n-4] + c_5 \cdot x[n-5] + c_6 \cdot x[n-6])$

 3. Zgradba pasovnega sita (blokovno shemo)







Logični gradniki iz katerih je vezje sestavljeno

Digitalno sito s končnim odzivom FIR naredimo iz zakasnilnih elementov (6 flip flopov), množilnikov (7) in seštevalnika 1. Imamo vhodni signal x , izhodni y in notranji c_0 - c_6 . Sliko sem risal z risarjem in z miško, pomembno mi je bilo da se vidi zgradbo.

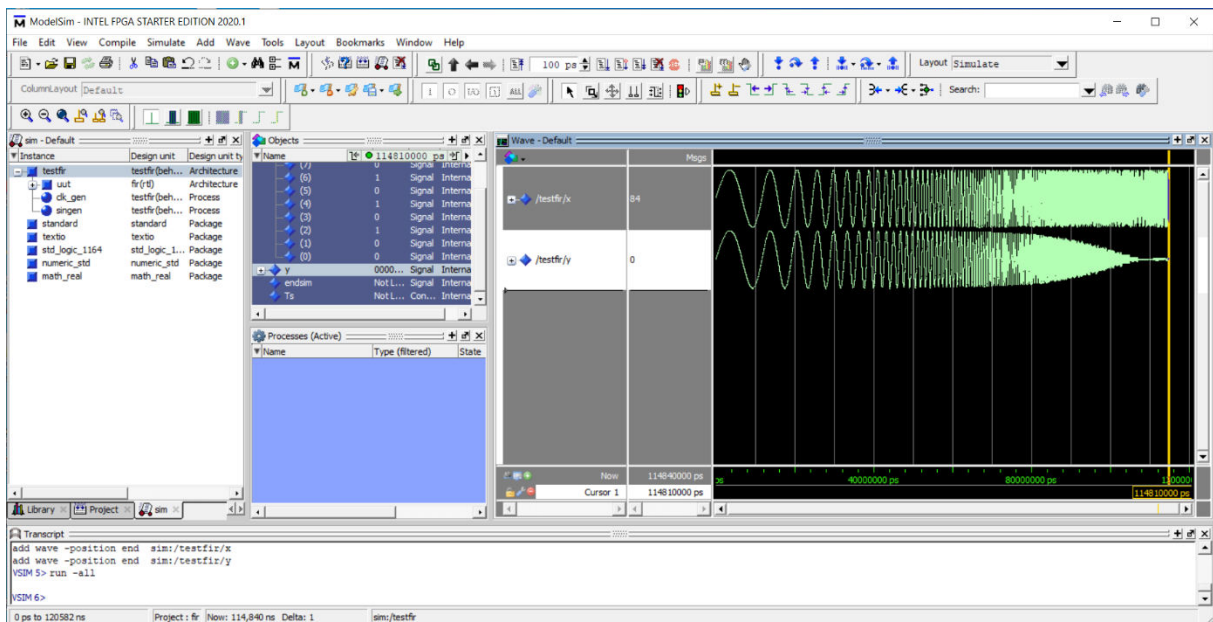 4. Simulacija odziva na impulz in odziva na sinusni signal pri različnih frekvencah

Opis digitalnega sita v jeziku VHDL smo prenesli v program ModelSim in naredili simulacijo s testno strukturo, ki generira frekvenčni prelet. Tega v sami spletni strani in modelu shdl ne moremo, zato smo uporabili testno strukturo test fir, ki jo pridajam odspodaj



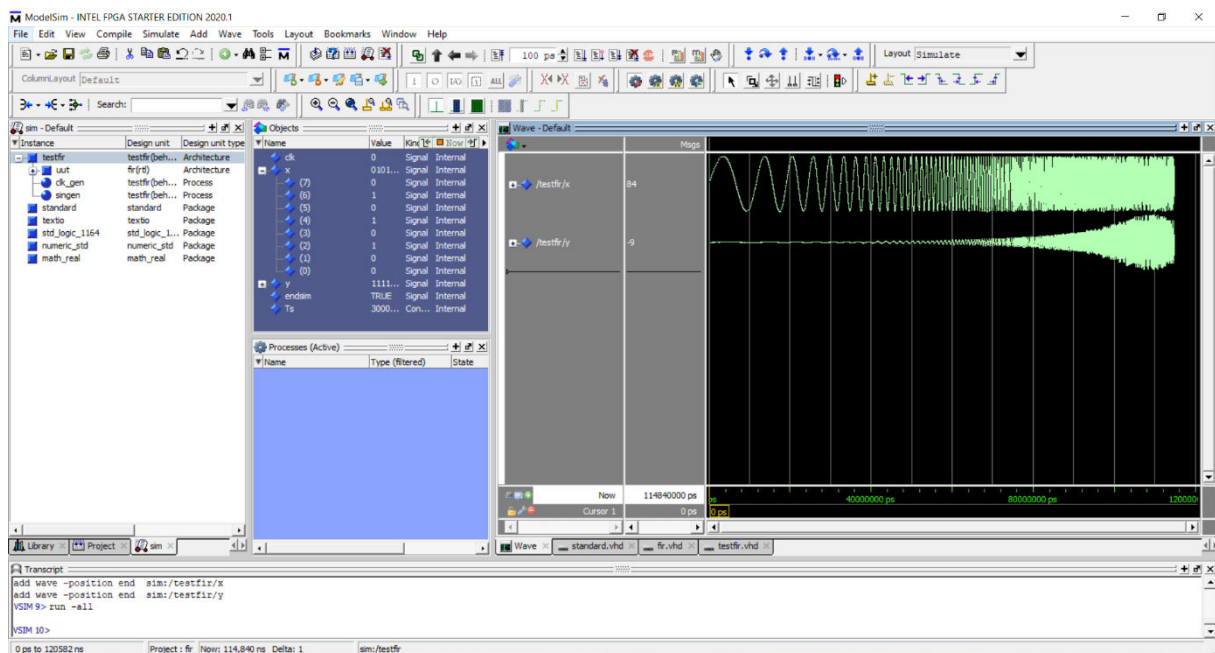 

Datoteka testfir.vhdl

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.ALL;
use IEEE.math_real.all;

entity TestFIR is
end TestFIR;

architecture Behavioral of TestFIR is

    signal clk : std_logic := '0';
```

```

    signal x : signed(7 downto 0) := (others=>'0');
    signal y : signed(7 downto 0);
    constant Ts : time := 30 ns;
    signal endsim: boolean := false;
begin

    uut: entity work.fir port map (
        clk => clk,
        x => x,
        y => y
    );

    -- Clock generator
    clk_gen: process
    begin
        if not endsim then
            clk <= '1'; wait for Ts/2;
            clk <= '0'; wait for Ts/2;
        else
            wait;
        end if;
    end process;

    -- Generiraj prelet sinusnega signala za vhod vezja
    singen : process(clk)
        variable ods: integer := 0; -- stevec odsekov
        variable fi: real:= 0.0;
        variable d: real := 0.002; -- zacetni korak
        variable si: integer;
    begin
        if(rising_edge(clk)) then
            if ods > 64 then -- po 64 ciklih je nov odsek
                ods := 0;
                d := d * 1.1;
                if d >= 0.5 then
                    endsim <= true;
                end if;
            else
                ods := ods + 1;
            end if;

            fi := fi + d;
            si := integer(100.0*sin(MATH_2_PI*fi)+0.49); -- sinus, amp=100
            x <= to_signed(si, 8);
        end if;
    end process;

end Behavioral;

```